



Кубок ЛФИ

10.s01.e01

Hint 1



Hint 1

Попробуйте сначала решить задачу для случая $R_1 = R_2$:

В бесконечной квадратной сетке сопротивление каждого резистора равно R . Обратите внимание на то, что в этом случае сопротивление R' , измеренное между узлами A и B , равно сопротивлению, измеренному между точками A и D . Чему равно сопротивление между точками A и C ?

