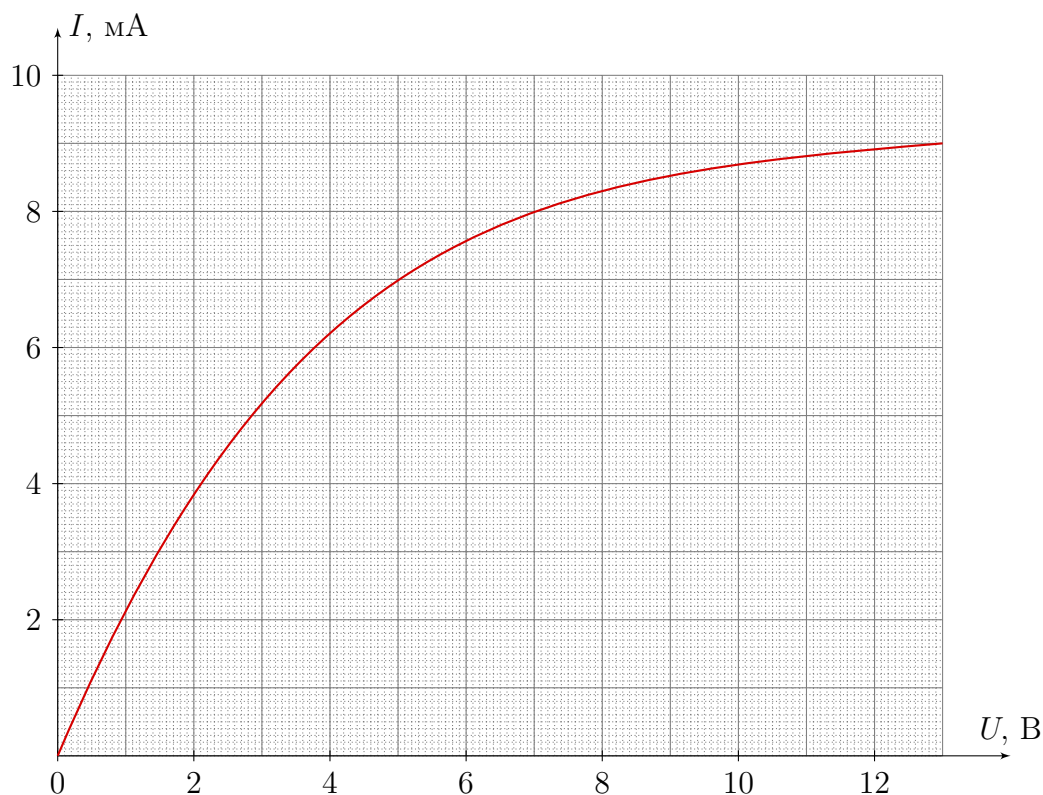
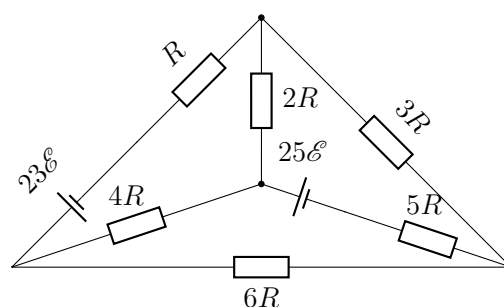




— У вас бывают дежавю, миссис Ланкастер?
— Ну это вряд ли, но я могу поискать на кухне.
День сурка (1993)

Déjà vu

Электрическая цепь состоит из двух идеальных батареек с ЭДС $23\mathcal{E}$ и $25\mathcal{E}$ и шести резисторов с известными сопротивлениями (см. рис.). В одну из веток цепи последовательно с резистором сопротивлением R подключают нелинейный элемент $HЭ$ и сила тока через него оказывается равной 7 мА. Определите силу тока через $HЭ$ при его подключении в другую ветку цепи последовательно с резистором сопротивлением $5R$. Вольтамперная характеристика нелинейного элемента $HЭ$ представлена также на рисунке. $\mathcal{E} = 0,4$ В.



Первая подсказка — 24.05.2021 14:00 (МСК)

Вторая подсказка — 26.05.2021 14:00 (МСК)

Финал четвёртого тура — 28.05.2021 22:00 (МСК)