



# Кубок VI ЛФИ

10.s06.e04

Если уж и посылать человека,  
то так чтобы он чувствовал себя послом, а не бандеролью  
Фольклор

## Зацепка

Зайдя в мастерскую, Мартин уже привычно оторвал очередной лист календаря и, смяв его, ловким движением запустил по красивой параболической дуге в стоящую в углу урну. От царившего еще недавно беспорядка не осталось и следа, хотя уверенности в правильном размещении части инструментов у подмастерья все еще не было.

Мартин сел за верстак, осмотрелся вокруг и почувствовал, что ему одиноко. И мастерская, и ученик уже слишком долго ждали возвращения Учителя. Чтобы хоть как-то отвлечься от тягостных раздумий, молодой человек вернулся к неработающему эллипсографу, загадку которого пытался разгадать уже неделю.

Через пару часов упорной и напряженной работы, когда казалось, что механизм наконец-то полностью исправен, неожиданный пронзительный звук заставил Мартина вздрогнуть, от чего система шарниров с громким щелчком резко схлопнулась, больно прищемив ему пальцы. Звук раздался от входной двери, над которой висел импровизированный «колокольчик», на скорую руку сделанный из сколотых и погнутых гаечных ключей, подвешенных внутри металлического раstruba граммофона.

Подскочив со своего места, Мартин почти рефлекторно выпалил: «Добро пожаловать в мастерскую Ганса! Чем мог...», – и оборвал фразу на полуслове, с удивлением обнаружив, что никого не видит. Потирая ушибленные пальцы, подмастерье подошел ближе к стойке и увидел у самого входа мальчишку невысокого роста, в темном, пыльном, уже не раз перешитом пальто, съехавшем на затылок берете и с перекинутой через плечо сумкой, практически волочившейся по полу. «Посыльный», – подумал Мартин. «Падмастель», – подумал мальчик.

Мартин много раз видел, как Ганс принимает заказы или отказывается от сомнительных и неблагонадежных, ес-словами «Не ч-то не х-чу нока». Самому же принимать их еще не доводилось, и он почувствовал легкое волнение, в отличии от посыльного, который с грохотом поставил сумку на пол, достал скомканную телеграмму и начал читать ее вслух.

«Еси до падельника, то бонус за сколость. Если до следы, то без штлафа. Если и к этому маменту не успеешь, то пятница – эта клай.» – выпалил мальчуган и, встав на носочки, положил ключок бумаги на стойку. Посмотрев на ошарашенного подмастерья, посыльный громко вздохнул и добавил менторским тоном: «Учи, заказчик очень стложий. Пастаянно атплавляет всё на пеледелку. Поэтому будь максимальна внимательным, халасо? Меня уже очень утамили все эти ваши атплавки, плавелки и так далее,» – сказал пацан, и безуспешно (в силу роста и комплекции) попытался затолкать на стойку посыль-

ку. Мартин некоторое время молча понаблюдал за этой борьбой с гравитацией, после чего подошел к мальчику с обратной стороны стойки и одной рукой помог водрузить груз на место.

Раскрыв сумку, Мартин с интересом заглянул внутрь и увидел большое количество проводов и электрических приборов. «К сожалению, Ганс сейчас нет, но...» – фраза Мартина снова оборвалась из-за звона гаечных ключей, бьющих о жестяную поверхность граммофона. Подняв голову, молодой человек увидел гордо покачивающийся и упльывающий на уровне подоконника берет.


Мартин посмотрел на часы и глубоко вздохнул. Где же Ганс?

## Заказ 1. Сеть

На рисунке приведена электрическая цепь.

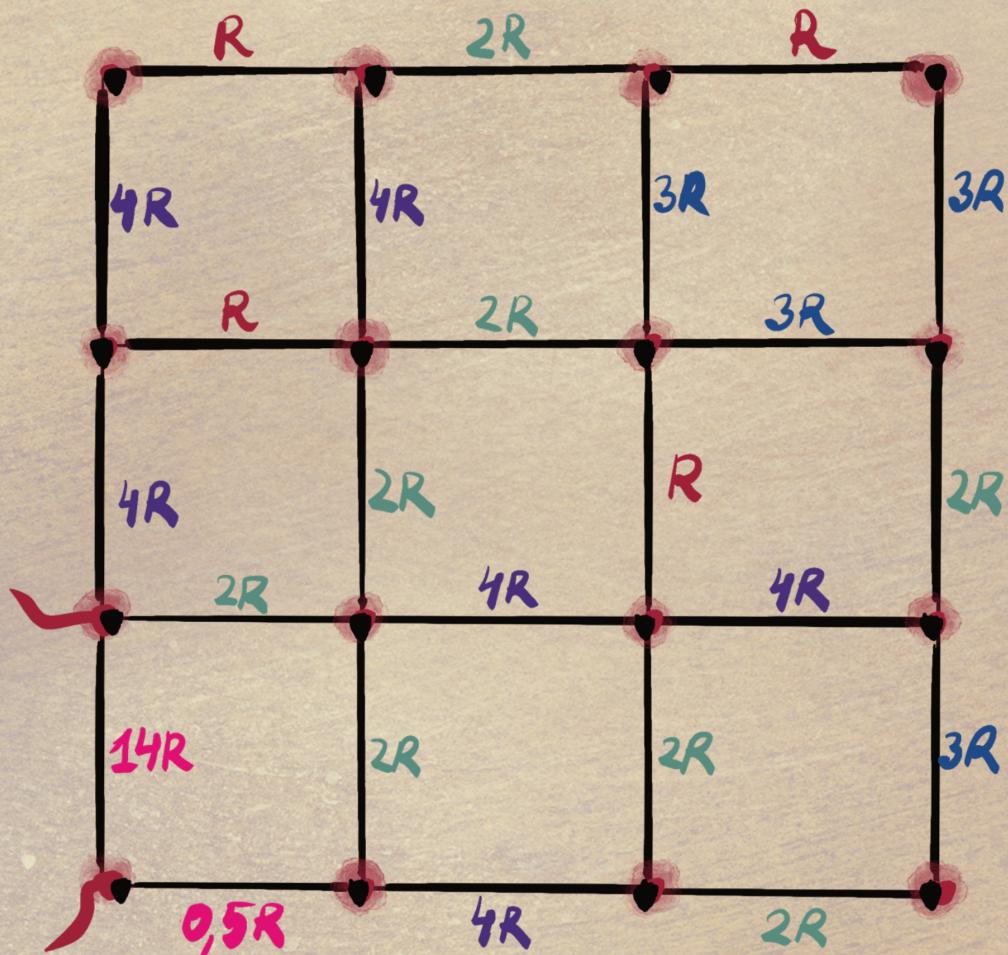1. (5 баллов) Найдите общее сопротивление с точностью 0,1%. В качестве ответа приведите границы, среднее значение и относительную погрешность.


В этой задаче мы просям требуем аналитического решения и обоснования.



## Заказ 2. Куб


12 резисторов образуют Кубик. Ребра  $AA_1$  и  $CC_1$  имеют сопротивление  $R$ ,  $AB$  и  $C_1D_1$  –  $3R$ ,  $AD$  и  $B_1C_1$  –  $2R$ , остальные –  $5R$  (см. рисунок).

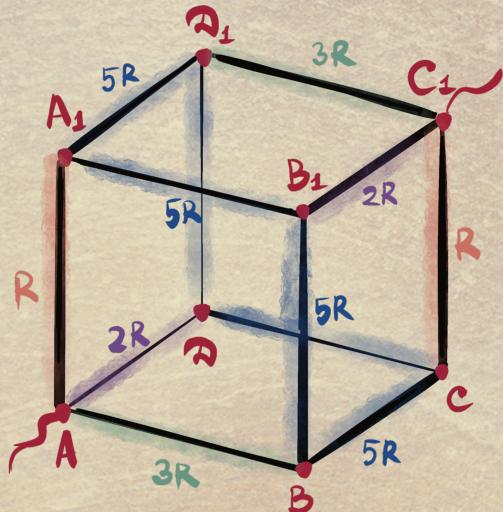1. (2 балла) Найдите сопротивление Кубика при подключении к точкам  $A$  и  $C_1$ .


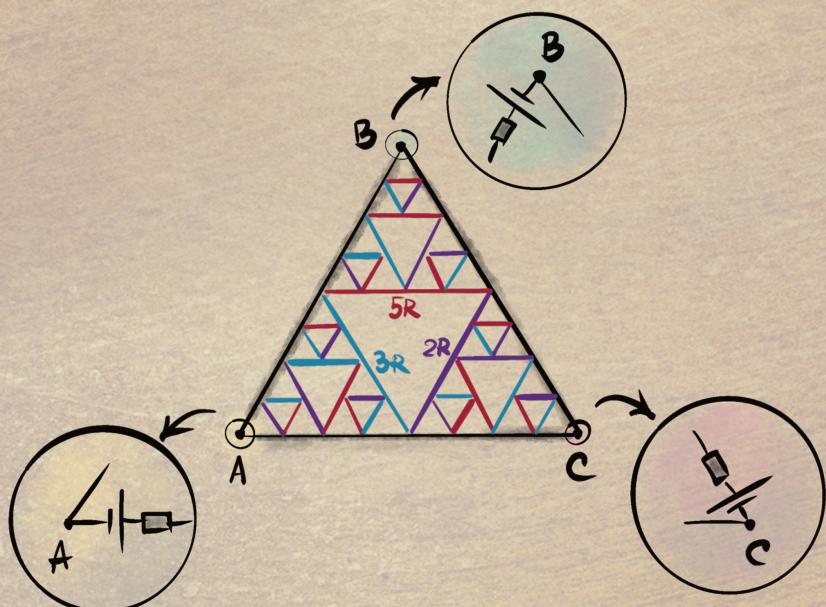
## Заказ 3. Фрактал

Три одинаковых источника с известными  $\mathcal{E}$  и внутренним сопротивлением  $R$  находятся в вершинах правильного треугольника, составленного из трех идеальных перемычек (на рисунке представлены черным цветом). Между перемычками располагается фрактал, состоящий из резисторов сопротивлением  $3R$  (на рисунке синий),  $5R$  (на рисунке красный) и  $2R$  (на рисунке фиолетовый).



Первый треугольник, ориентированный вершиной вниз, располагается в центре (его линейные размеры в два раза меньше треугольника из перемычек), а каждый треугольник, ориентированный вершиной вверх, содержит следующую структуру:

- в левом треугольнике сопротивление  $3R$  находится сверху,  $2R$  слева,  $5R$  справа;
- в правом треугольнике сопротивление  $2R$  находится сверху,  $5R$  слева,  $3R$  справа;
- в верхнем треугольнике сопротивление  $5R$  находится сверху,  $3R$  слева,  $2R$  справа;

Размеры и положения источников таковы, что они не касаются фрактальной структуры.

1. (3 балла) Во сколько раз изменится сила тока через вершину  $A$  если сопротивление каждого элемента фрактала увеличить в 2 раза?

Первый Хинт — 19.05.2025 20:00 (МСК)

Второй Хинт — 21.05.2025 12:00 (МСК)

Окончание Четвертого Эпизода — 23.05.2025 20:00 (МСК)

Разбор Четвертого Эпизода — 23.05.2025 20:00 (МСК)